

专用集成电路设计


ASIC Design

西安电子科技大学 XIDIDIAN UNIVERSITY

V1.0 © 2007 韩孝勇 Han XiaoYong

xyhan5151@yahoo.com.cn www.dianzichan.com

本次课主题：MOSIC版图

 

本次课内容


P-MOS和N-MOS基本版图

- 1. MOSFET
- 2. 基本掩膜层
- 3. 源/漏接触
- 4. 多晶与栅氧
- 5. 多晶与金属
- 6. 多晶作互连线
- 7. 自对准栅
- 8. 共享扩散
- 9. 接触孔
- 10. 金属1
- 11. 通孔和金属2

简单门电路版图设计


- 1. 版图说明
- 2. CMOS反相器
- 3. CMOS与非门
- 4. CMOS或非门
- 5. CMOS传输门
- 6. CMOS AOI门
- 7. CMOS OAI门
- 8. 2输入选择器
- 9. CMOS触发器

标准单元版图

 

Layout show

- 见word文件
- 标准单元show(见tbd文件)

 


P-MOS和N-MOS基本版图

- 1. MOSFET
- 2. 基本掩膜层
- 3. 源/漏接触
- 4. 多晶与栅氧
- 5. 多晶与金属
- 6. 多晶作互连线
- 7. 自对准栅
- 8. 共享扩散
- 9. 接触孔
- 10. 金属1
- 11. 通孔和金属2


基本版图——1. MOSFET

- W
- L
- 三个电极
 - 源S漏D栅 G

 


基本版图——2. 基本掩膜层

■ (1) 阱扩散

 


基本版图——2. 基本掩膜层

■ (2) 阱接触

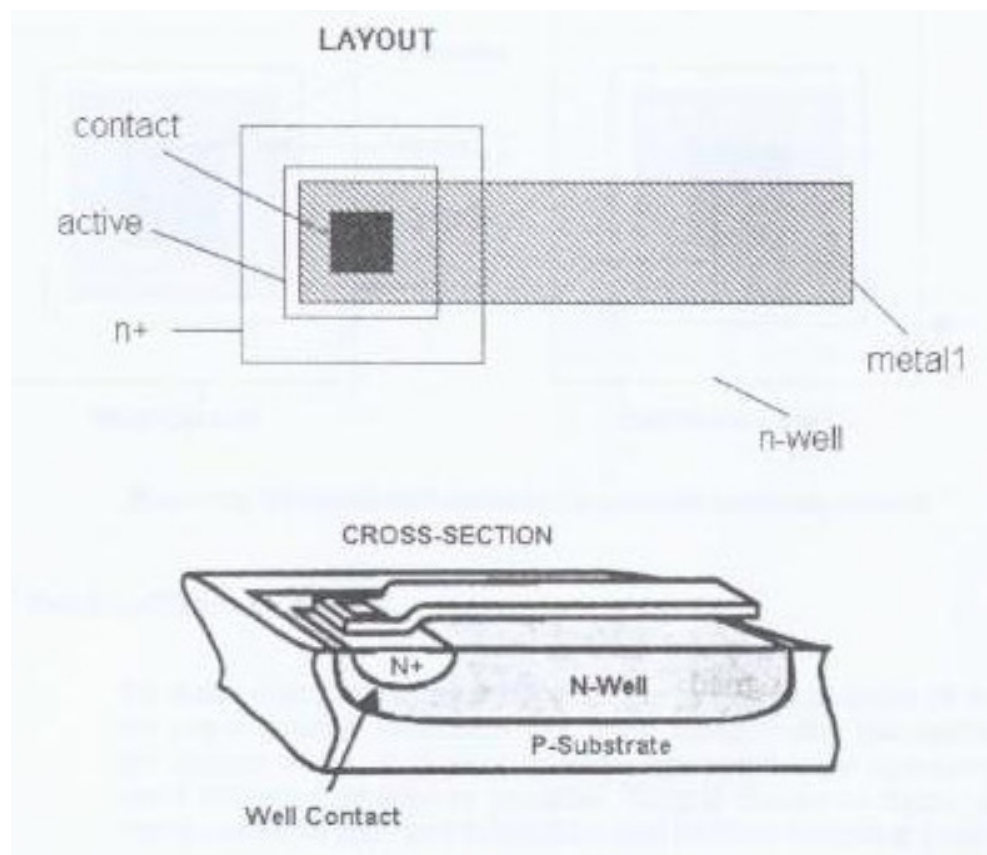


基本版图——2. 基本掩膜层


■ (3)衬底接触

 


基本版图——3. 源/漏接触

 

基本版图——4. 多晶与栅氧

 


基本版图——5. 多晶与金属

 


基本版图——6. 多晶作互连线

■ 双层布线


 


基本版图——7. 自对准栅


■ 自对准

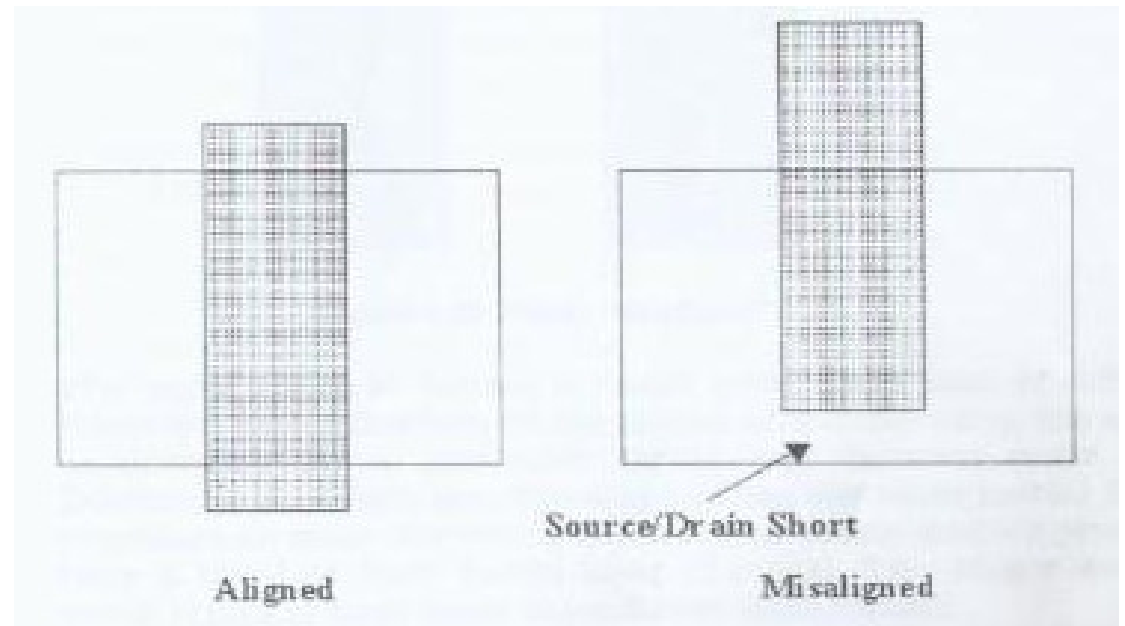


基本版图——8. 共享扩散

  


(a) 电路图

 


(b) 表面视图

 

(c) 侧视图

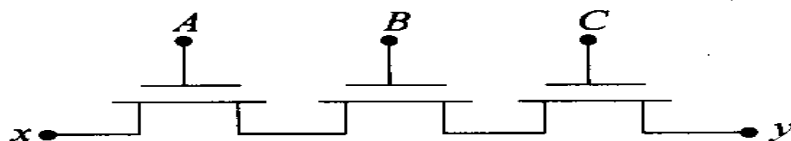


(a) 电路图

 


(b) 表面视图

基本版图——9. 接触孔

 


基本版图——10. 金属1


- 金属与下面N+或P+相连
- 金属与poly相连

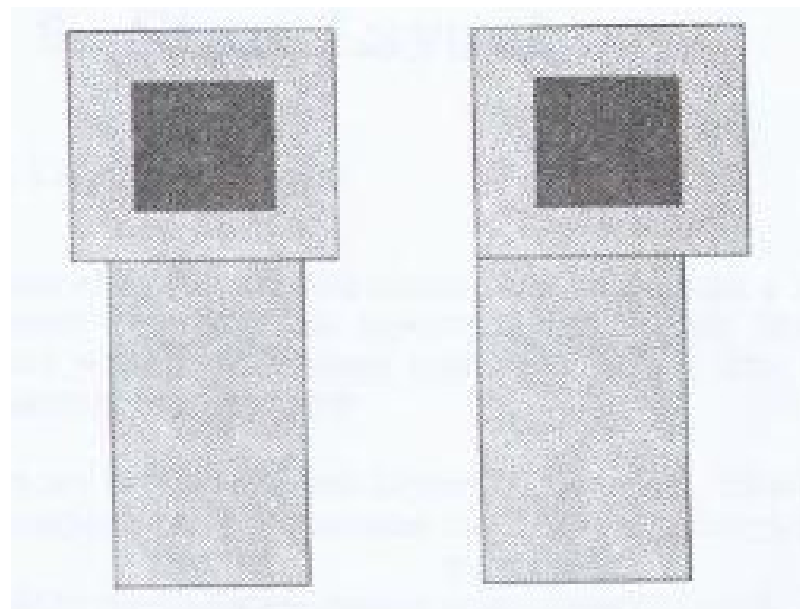

基本版图——11. 通孔和金属2

- 两层金属相连

 


 





简单门电路版图设计

- 1. 版图说明
- 2. CMOS反相器
- 3. CMOS与非门
- 4. CMOS或非门
- 5. CMOS传输门
- 6. CMOS AOI门
- 7. CMOS OAI门
- 8. 2输入选择器
- 9. CMOS触发器


门电路版图——1. 版图说明

 



门电路版图——2. CMOS反相器

    






2个独立反相器

 

2个串联反相器




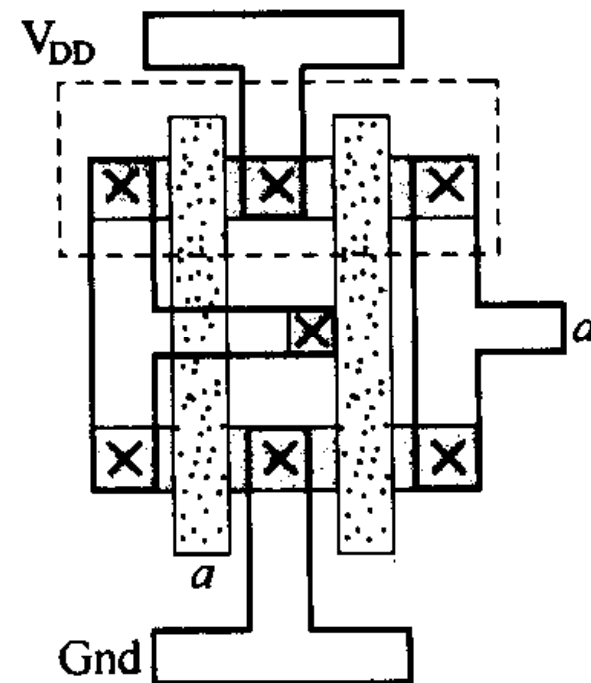
 


门电路版图——3. CMOS与非门

   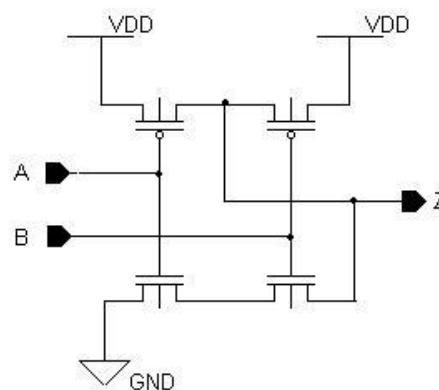 


与非门: 全1得0 见0得1

门电路版图——4. CMOS或非门

     


或非门: 全0得1 见1得0

NOR3/NAND3

 


(a) NOR3

 


(b) NAND3

NAND4

 

门电路版图——5. CMOS传输门

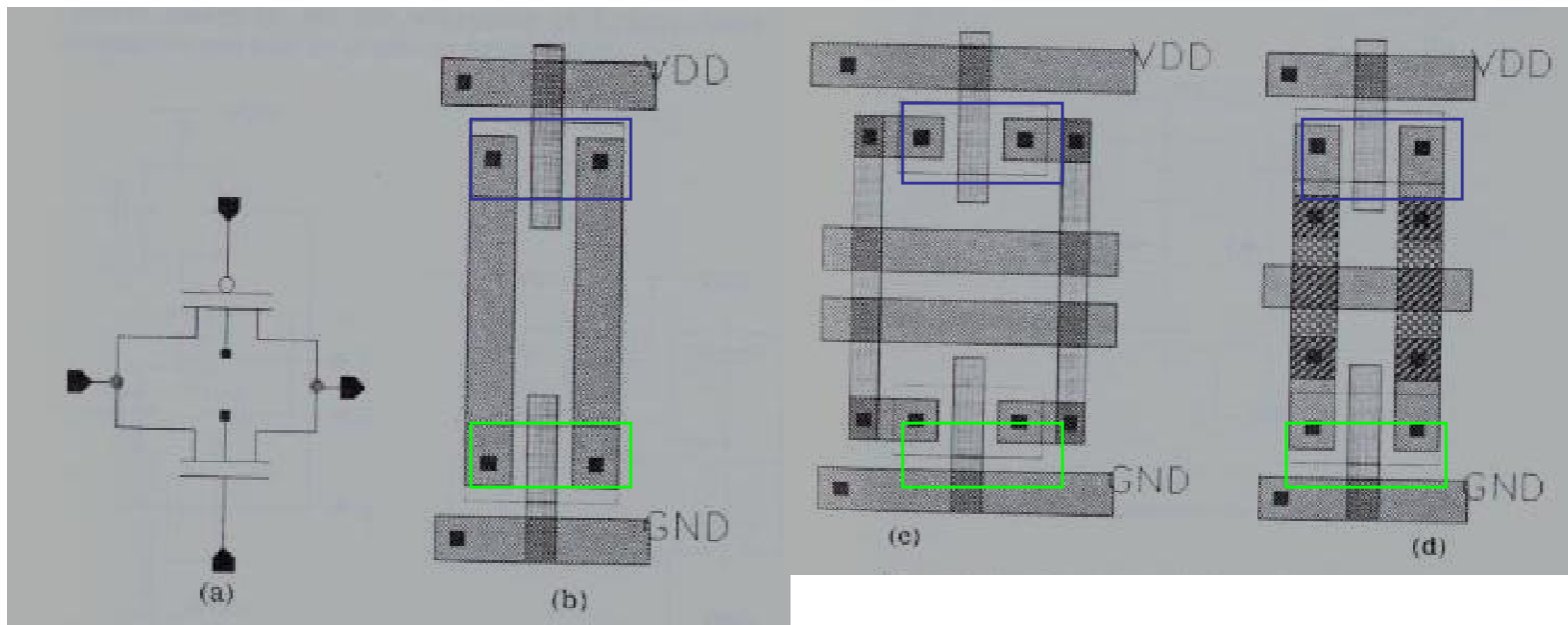


B金属过不去


C太大

D双层

带反相驱动器的传输门




 


(a) 逻辑图



 


(b) 版图




门电路版图——6. CMOS AOI门

  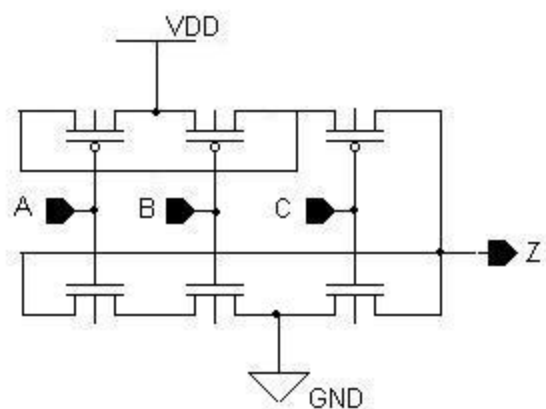 





门电路版图——7. CMOS OAI门

   


门电路版图——8. 2输入选择器

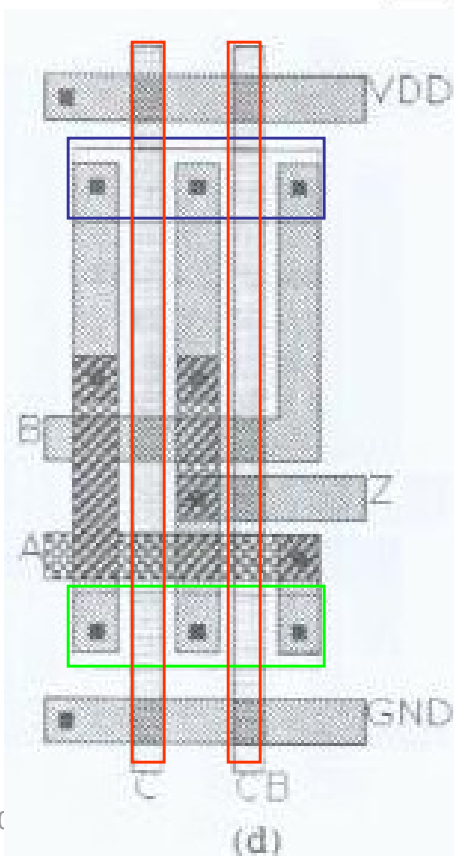  


门电路版图——9. CMOS触发器

    


门电路版图——9. CMOS触发器

 


门电路版图——9. CMOS触发器

 


门电路版图——9. CMOS触发器

 


门电路版图——9. CMOS触发器

 


门电路版图——9. CMOS触发器

 

门电路版图——9. CMOS触发器

 


门电路版图——9. CMOS触发器

 


门电路版图

9 CMOS触发器

 

门电路版图——CMOS触发器

 


标准单元版图

什么是标准单元？


■ Standard Cell

 
- 等高不等宽
- 有输入、输出、 V_{DD} 、 GND (V_{SS}) 四类端口
- 可繁可简：可以是单个FET，也可以是算术运算单元ALU
- 内部设计完全符合设计规则



标准单元版图


标准单元内部布局

 

 


标准单元版图

标准单元外部布局

 


标准单元版图


作为标准单元的逻辑门

 

NOT

 


NAND2

 


NOR2

标准单元版图

用标准单元构成新单元

 

(a) 基本单元

 


(b) 新的复杂单元

使用者可不必关心内部细节，
只知外部特性即可


标准单元版图

电源线及n阱的位置

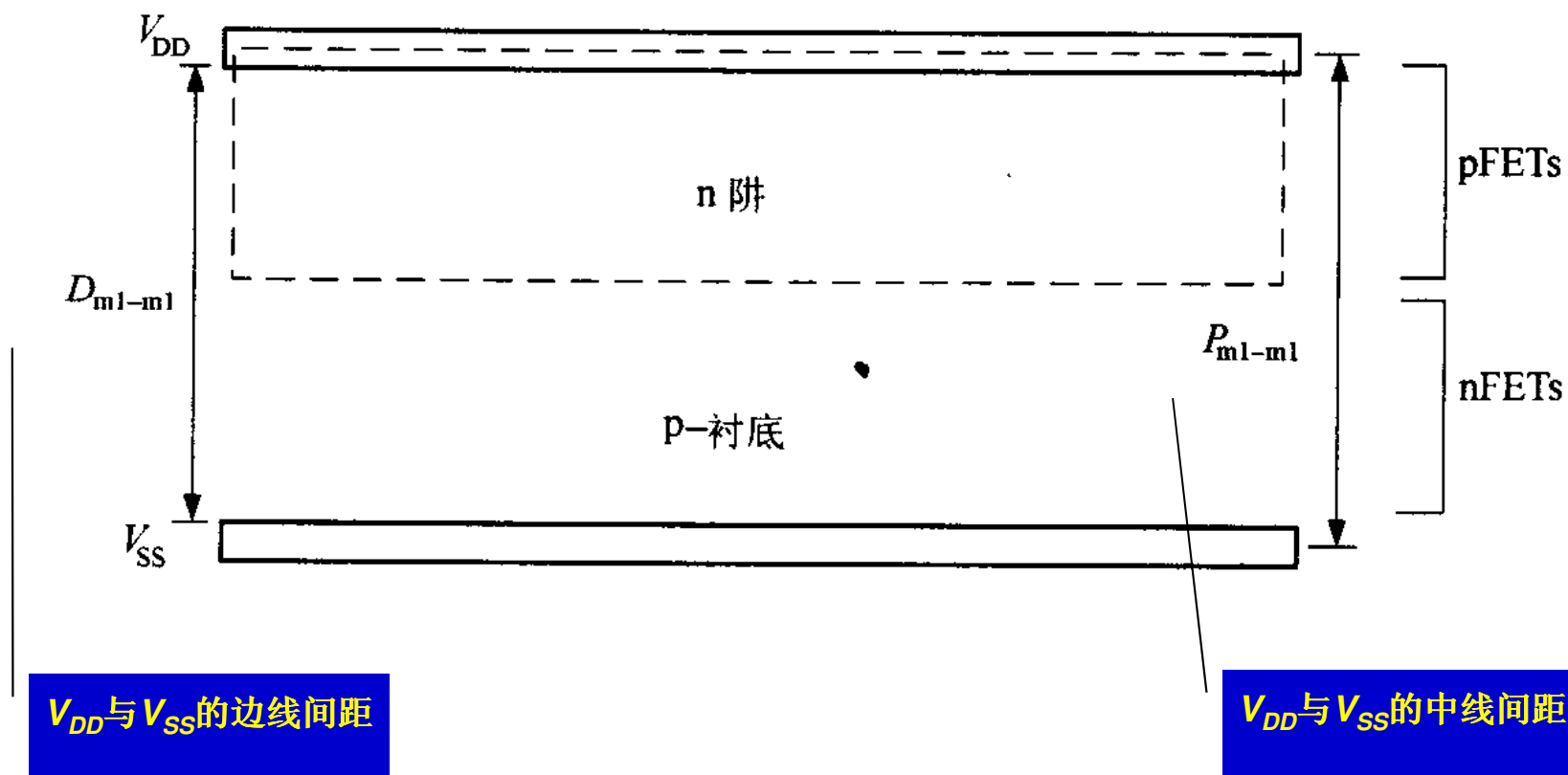


标准单元版图

MOSFET的取向

 


标准单元版图

等高的布线通道

 

标准单元版图

Weinberger镜像阵列(1)

 

好处：共用 V_{DD} 、 V_{SS}